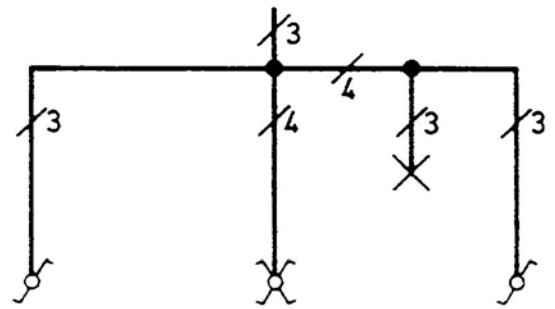


Kreuzschaltung - Installationsplan


Eine Lampe soll von mind. 3 Stellen beliebig ein- und ausgeschaltet werden.

Werkzeug/Material:




Zeichne die Verdrahtung - Wirkschaltplan!

Unterputzinstallation

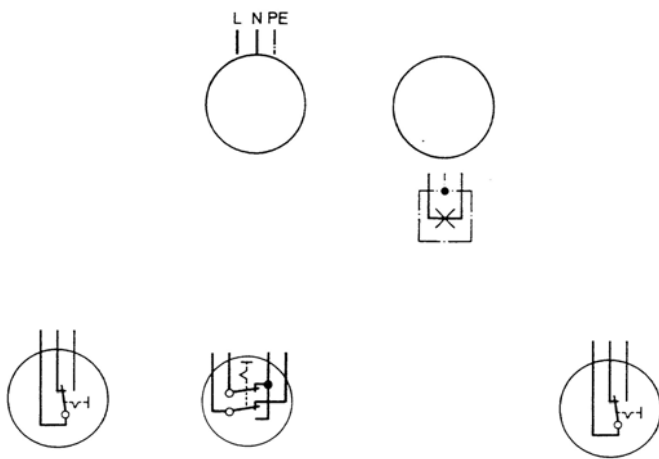

Arbeitsschritte:

LOGO! Siemens Installation

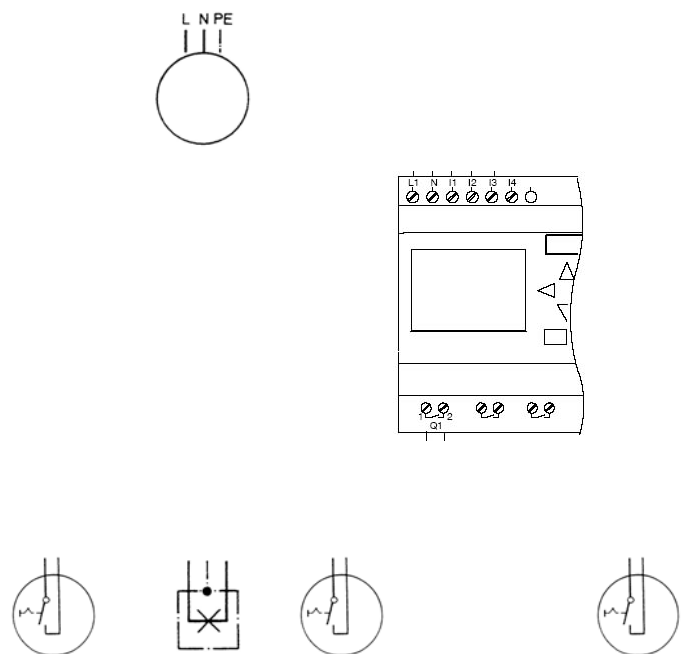

Arbeitsschritte:
